
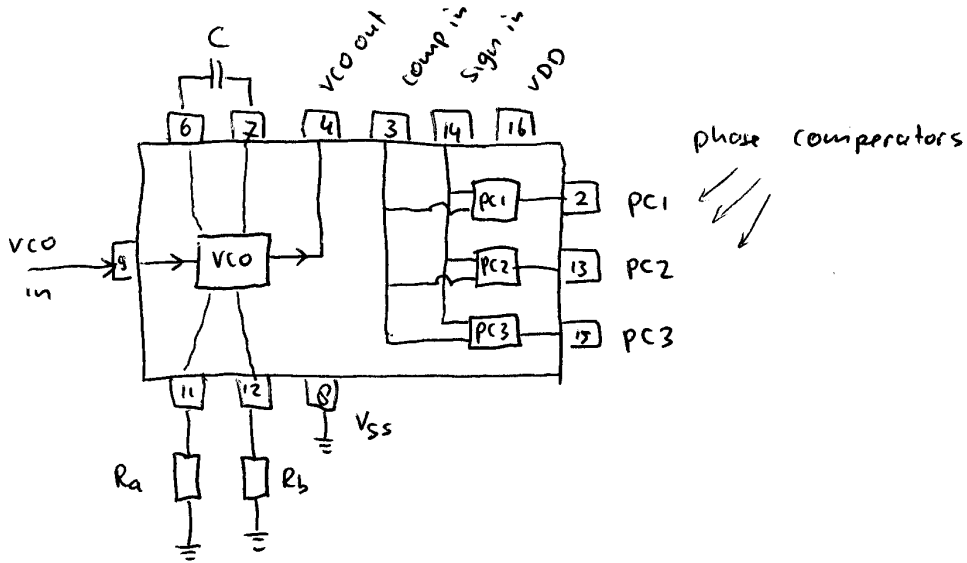


DATASHEET DE 4046 A PLL

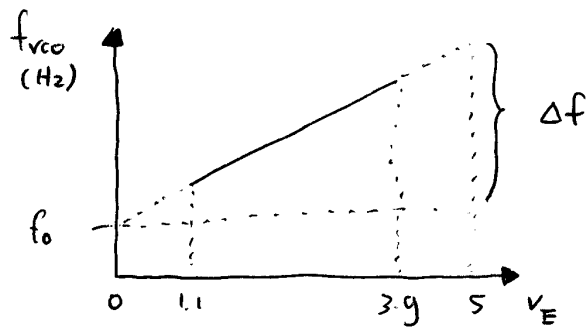


VCO :




$$f_0 = \frac{1}{2\pi R_b C} \quad , \quad \Delta f = \frac{1}{2\pi R_a C}$$


Phase Comparators:

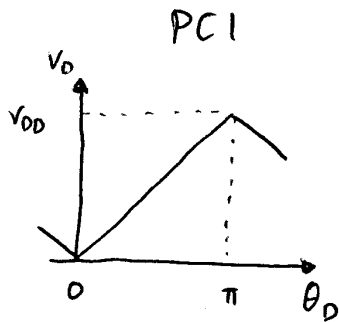

- duty cycle 50% !

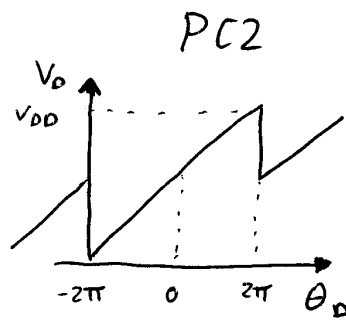


- any duty cycle  
- clean signals !

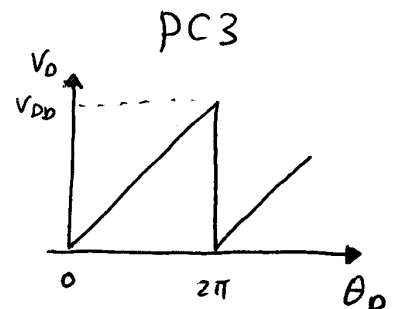

- any duty cycle

1)

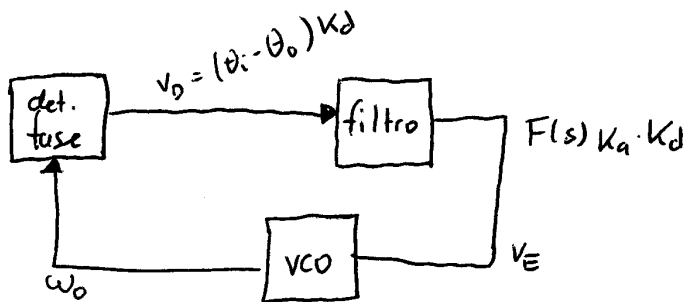

DATASHEET DE  
PLL 4046A  
VEJA p. 0

$$\omega_0 = K_0 V_E + f_0$$


\* alimentação : 0V e +5V (=V<sub>DD</sub>)

(todos os sinais devem ser entre 0V e +5V)

(mas: nota que V<sub>E</sub> deve ficar entre 1.1V e 3.9V, veja p.4)

\* VCO : f-central = 1.0 MHz

\* filtro : "Lag lead"

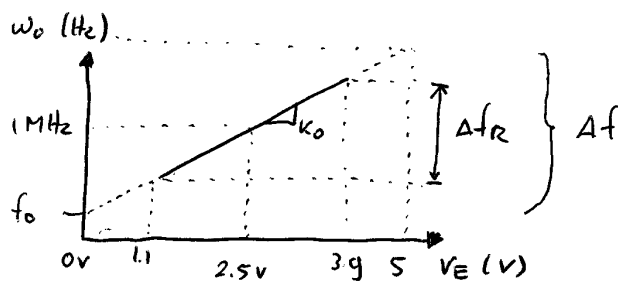

$\Delta f_R$  deve incluir a 20 kHz de modulação.

vamos usar  $\Delta f_R = 500 \text{ kHz} \Rightarrow K_0 = \frac{d\omega_0}{dV_E} = \frac{2\pi \cdot 500 \cdot 10^3 \text{ rad/s}}{(3.9 - 1.1) \text{ V}}$

$$K_0 = 1.1 \cdot 10^6 \text{ rad/sV}$$

$$f_0 = 1 \text{ MHz} - \frac{2.5}{2.8} \cdot 500 \text{ kHz} = 553.6 \text{ kHz}$$

$$\Delta f = 2 \times (1 \text{ MHz} - f_0) = 892.9 \text{ kHz}$$

$$R_b = \frac{1}{2\pi f_0 \cdot C} = 2.87 \text{ k}\Omega$$

$$R_a = \frac{1}{2\pi \Delta f \cdot C} = 1.78 \text{ k}\Omega$$

C = 100 pF (escolha)

\* Detector de phase :


Usamos PC1 (temos sinais "sujo" com duty cycle de 50%)

$$K_d = \frac{V_{OD}}{2\pi} = \frac{5}{\pi} \text{ V/rad}$$

$$K_v = K_a \cdot K_o \cdot K_d = 1 \cdot \left(\frac{5}{\pi} \text{ V/rad}\right) \cdot (1.1 \cdot 10^6 \text{ rad/Vs}) \\ = 17.51 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$$

(o filtro é do tipo "lag-lead" e é passivo  $\Rightarrow K_a=1$ )

\* Filtro lag-lead

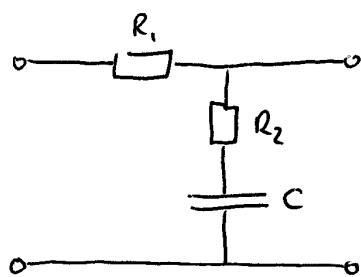

$$F(s) = \frac{1 + s/\omega_z}{1 + s/\omega_p}$$

$$\omega_z = \frac{1}{R_2 C}$$

$$\omega_p = \frac{1}{(R_1 + R_2) C}$$

(B)

Forma geral para malha fechada :

$$H(s) = \frac{(2\zeta - \omega_n/K_v)(s/\omega_n) + 1}{(s/\omega_n)^2 + 2\zeta(s/\omega_n) + 1}$$

("damped oscillator")


$$\omega_n = \sqrt{\omega_p K_v} \quad \zeta = \frac{\omega_n}{2\omega_z} \left(1 + \frac{\omega_z}{K_v}\right) \quad (A)$$

•  $\tau = \frac{1}{\omega_n}$  (tempo de relax.)

• largura da banda :

$$\omega_{3dB} = \omega_n \left[ 1 \pm 2\zeta^2 + \sqrt{1 + (1 \pm 2\zeta^2)^2} \right]^{1/2}$$

Minimizar "overshoot"

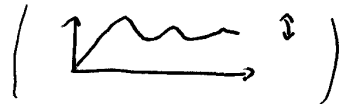

$$0.5 \leq \zeta \leq 1$$

por exemplo :  $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_{sdB} = \omega_n$

queremos que  $\omega_n > 2\pi f_m$  ( $f_m = 1 \text{ kHz}$ )

exemplo :  $\omega_n = 2\pi \cdot 10 \text{ kHz}$



$$(A) \Rightarrow \omega_p = \frac{\omega_n^2}{k_v} = 2.25 \text{ krad/s}$$

$$\omega_2 \approx \frac{\omega_n}{2\zeta} = 44.4 \text{ krad/s}$$


$$(B) \Rightarrow R_2 = \frac{1}{\omega_2 C} = 2.25 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = \frac{1}{\omega_p C} - R_2 = 44.4 \text{ k}\Omega$$


$C = 10 \text{ nF}$  (escolha)

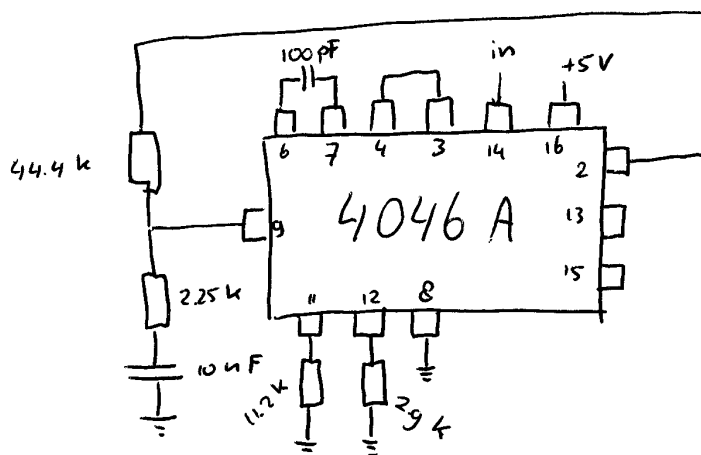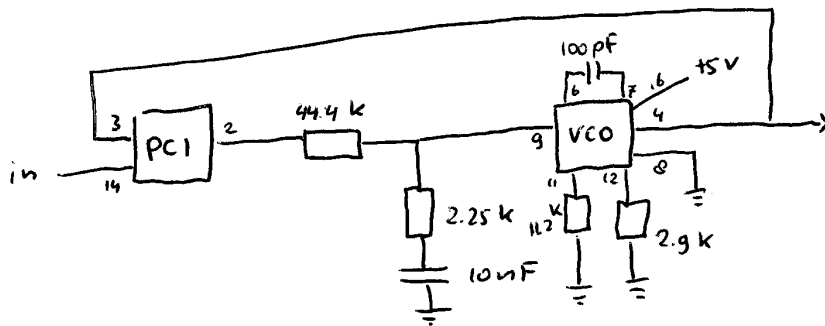

2)

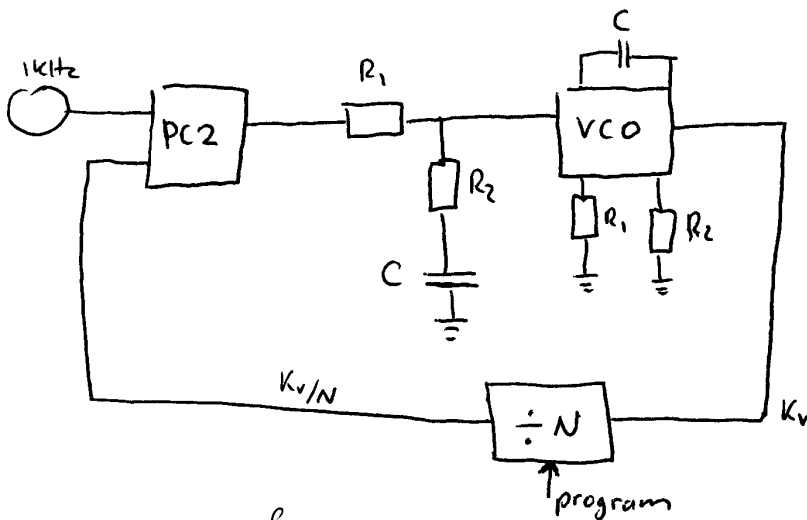

VCO :

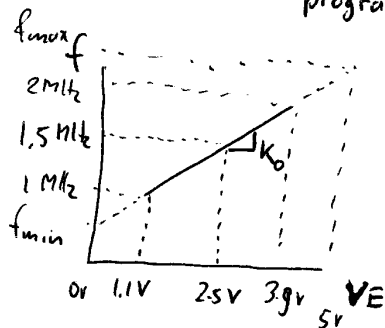

$$K_0 = \frac{df}{dV_E} = \frac{2 \text{ MHz} - 1 \text{ MHz}}{3.9 \text{ V} - 1.1 \text{ V}} = 3.57 \cdot 10^5 \text{ Hz/V}$$

$$f_{\text{min}} = -\frac{(2.5 - 0)}{(2.5 - 1.1)} \cdot (1.5 \text{ MHz} - 1 \text{ MHz}) + 1.5 \text{ MHz} = 0.60 \text{ MHz}$$

$$f_{\text{max}} = 2.4 \text{ MHz}$$

$$\Delta f = 2.4 \text{ MHz} - 0.6 \text{ MHz} = 1.8 \text{ MHz} = \frac{1 \cdot 5 \text{ V}}{R_1 C}$$

$$f_0 = 0.6 \text{ MHz} = \frac{1}{R_2 C}$$

exemplo:  $C = 110 \text{ pF} \Rightarrow R_2 = 15.1 \text{ k}\Omega$

$$R_1 = 25.3 \text{ k}\Omega$$

PC2

e' para sinais "limpos" (bom neste caso) com "duty cycle" < 100%


$$K_d = \frac{V_{00}}{4\pi} = \frac{5}{4\pi} \text{ V rad}^{-1}$$

$$K_v = K_0 \cdot K_d = 1.42 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1} \cdot \text{rad}^{-1}$$

$$\frac{K_v}{N} \approx 1000 \text{ s}^{-1} \cdot \text{rad}^{-1} \quad (\bar{N} = 141.4)$$

$$\bar{N} = \sqrt{N_{\text{max}} N_{\text{min}}}$$

Filtro Log lead :

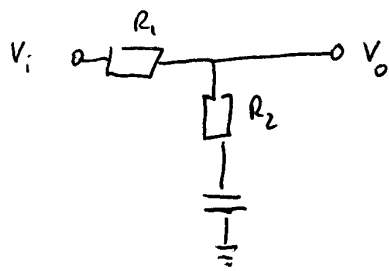

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\omega_n}{2\omega_z}$$

$$\omega_n = 2\pi \cdot 100 \text{ Hz} = \sqrt{\omega_p K_v}$$

$$\omega_z = \frac{\omega_n}{2\zeta} = \frac{2\pi \cdot 100}{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = 444.2 \text{ rad/s}$$

$$\omega_p = \frac{\omega_n^2}{K_v/N} = \frac{(2\pi \cdot 100)^2}{1000} = 394.8 \text{ rad/s}$$

$$\omega_p = \frac{1}{(R_1 + R_2)C}$$

$$\omega_z = \frac{1}{R_2 C}$$

$$C = 1 \mu\text{F} \Rightarrow R_2 = 2.251 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 282 \Omega$$