


1)



R = resistência
S = sensor


para translate signal para 0 V

2)

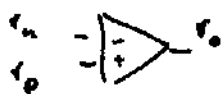

- ganho infinito
- $r_{in} = \infty$
- $r_{out} = 0$
- $V_o = A (V_p - V_n)$

$V_p = V_n$ quando não há saturação

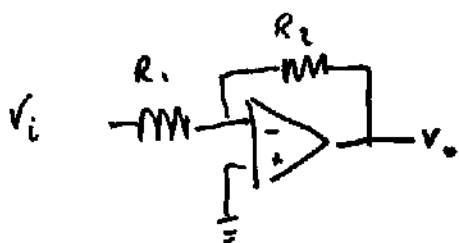

$$I_i = \frac{V_i}{R_1}, \quad v_p = 0 \Rightarrow v_n = 0$$

$$V_o = v_n - I_i \cdot R_2$$



$$= -V_i \frac{R_2}{R_1}$$

$$= -100 \Rightarrow R_2 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_1 = 100 \Omega$$



3) B é um integrador

$$V_{out B} = -\frac{V_{in} B}{RC} t + V_{out 0} \quad (V_{in} = 0)$$

A é um comparador com histerese

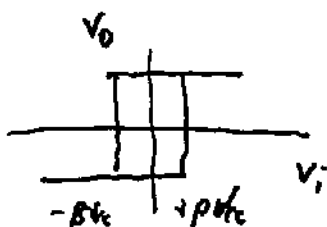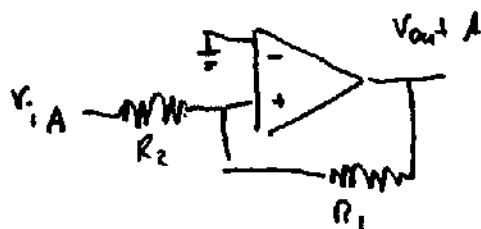

$$\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

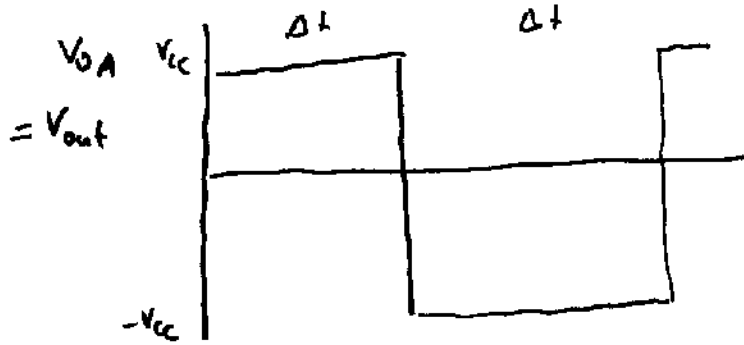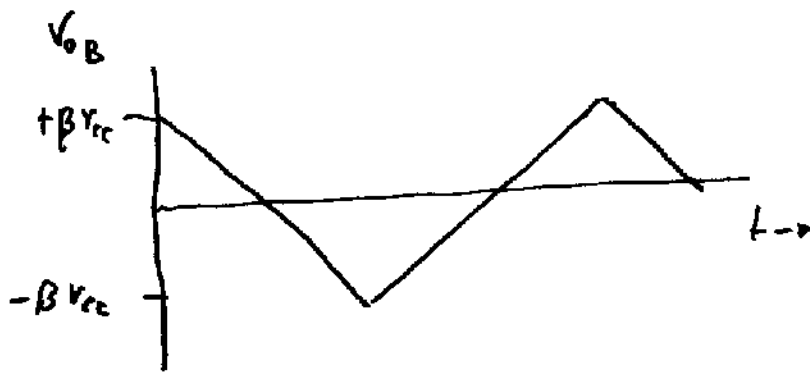


$$\Delta t \cdot \frac{V_{in} \beta}{RC} = 2 \beta V_{cc}$$

$$\Delta t = \frac{2 RC \beta V_{cc}}{V_{cc}} = 2 \beta RC$$

com $V_{in} \neq 0$:


$$V_{out} \beta = - \frac{V_{outA} + V_{in}}{RC} t$$

$$V_{outA} = \pm V_{cc}$$

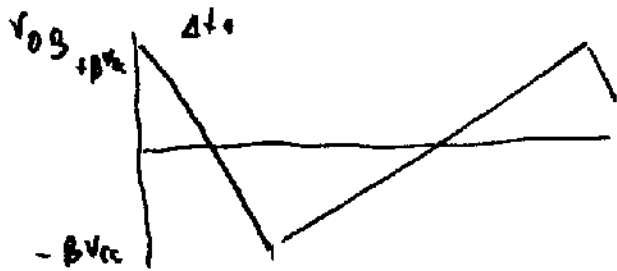

$$\Delta t_1 \cdot \frac{V_{in} + V_{cc}}{RC} = 2 \beta V_{cc}$$
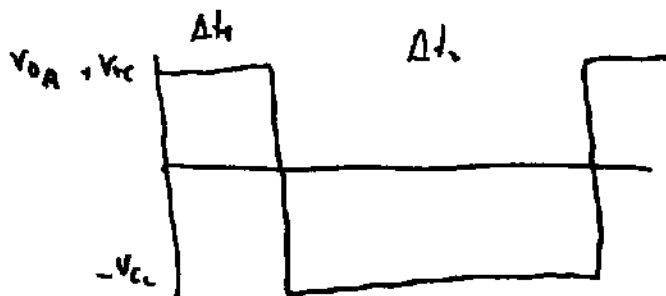
$$\Delta t_1 = 2 \beta RC \cdot \frac{V_{cc}}{V_{in} + V_{cc}}$$



$$\Delta t_2 \cdot \frac{V_{cc} - V_{in}}{RC} = 2 \beta V_{cc}$$

$$\Delta t_2 = 2 \beta RC \frac{V_{cc}}{V_{cc} - V_{in}}$$

duty cycle : $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_1 + \Delta t_2} =$

$$\frac{V_{cc} / (V_{in} + V_{cc})}{V_{cc} / (V_{cc} - V_{in})}$$

$$= \frac{V_{cc} - V_{in}}{V_{cc} + V_{in}}$$

Periodo : $\Delta t_1 + \Delta t_2 = 2\beta RC V_{CC} \left(\frac{1}{V_{in} + V_{CC}} + \frac{1}{V_{CC} - V_{in}} \right)$

b) duty cycle 20%

$$\frac{V_{CC} - V_i}{V_{CC} + V_i} = 0.2 \Rightarrow \frac{10 - V_i}{10 + V_i} = 0.2$$

$$10 - V_i = 2 + 0.2 V$$

$$1.2 V_i = 8 \Rightarrow V_i = 6.7 V$$



$$\Delta t = 2\beta RC \cdot V_{CC} \left(\frac{1}{V_{in} + V_{CC}} + \frac{1}{V_{CC} - V_{in}} \right)$$

$$\Delta t = 2\beta RC \cdot 10 \left(\frac{1}{16.7} + \frac{1}{3.3} \right)$$

$$= \beta RC = \frac{1 \text{ ms}}{20 \left(\frac{1}{16.7} + \frac{1}{3.3} \right)}$$

4) a) rotação simétrica

b)

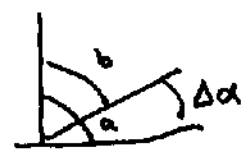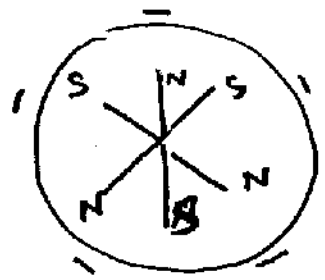


$$\left. \begin{matrix} a = 72^\circ \\ b = 60^\circ \end{matrix} \right) \Delta\alpha = 12^\circ$$

$$360^\circ / 12^\circ = 30 \text{ passos}$$

5) veja abaixo

6) a)

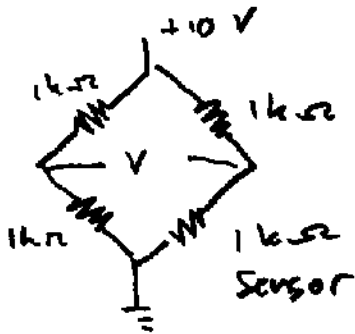

$$V = 10 \times \frac{R_s}{R_s + 1k\Omega} - 5$$

traduz $\Delta R \rightarrow V$

tira offset do sensor $V=0$ em ponto de calibração

$$b) \frac{dV}{dR} = 10 \times \frac{1000}{(R+1000)^2} \left(\frac{V}{\Omega} \right)$$

$$= 10 \times \frac{1000}{(1000+1000)^2} = \frac{10}{4000} \frac{V}{\Omega} = 2.5 \frac{mV}{\Omega}$$

$$\frac{dR}{dB} = \frac{\Delta R}{\Delta B} = \frac{0.8 \cdot 1k\Omega}{2T} = 400 \frac{\Omega}{T}$$

$$\frac{dV}{dB} = \frac{dV}{dR} \cdot \frac{dR}{dB} = 2.5 \frac{mV}{\Omega} \cdot 400 \frac{\Omega}{T} = 1 \frac{V}{T}$$

resolução do sistema $\Delta B = \frac{\Delta V}{dV/dB} = \frac{0.2 \mu V}{1 V/T}$

$$= 0.2 \mu T = 2 \times 10^{-7} T = 2 \times 10^{-2} G < 5 \text{ gauss}$$

c) $10 \mu m \times 10 \mu m = 1 G = 10^{-16} m^2$

$$2 \times 10^{-3} G = 2 \times 10^{-19} m^2$$

disco area: $\pi \times (0.1)^2 = 3.14 \cdot 10^{-2} m^2$

$$= \frac{3.14 \cdot 10^{-2} m^2}{2 \cdot 10^{-19} m^2} = 1.57 \cdot 10^{17} \text{ bits} = 20000 \text{ TB}$$

$$\sim 2 \cdot 10^{16} \text{ bytes} =$$